

# CS-341 Lecture 19

April 17, 2001

## Combinations of ALU Controls

(Table 4-2; page 206)

F0	F1	ENA	ENB	INVA	INC	Description
0	1	1	0	0	0	A
0	1	0	1	0	0	B
0	1	1	0	1	0	$\sim A$
1	0	1	1	0	0	$\sim B$
1	1	1	1	0	0	A + B
1	1	1	1	0	1	A + B + 1
1	1	1	0	0	1	A + 1
1	1	0	1	0	1	B + 1
1	1	1	1	1	1	B - A
1	1	0	1	1	0	B - 1
1	1	1	0	1	1	-A
0	0	1	1	0	0	A AND B
0	1	1	1	0	0	A OR B
0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	1	0	-1

## Updated Version of Table 4-2

Add and OR are the same when INC is zero.

When doing OR, INC can be X.

There was an error in the line to produce +1.

F0	F1	ENA	ENB	INVA	INC	Description
X	1	1	0	0	0	A
X	1	0	1	0	0	B
X	1	1	0	1	0	$\sim A$
1	0	1	1	0	0	$\sim B$
1	1	1	1	0	0	A + B
1	1	1	1	0	1	A + B + 1
1	1	1	0	0	1	A + 1
1	1	0	1	0	1	B + 1
1	1	1	1	1	1	B - A
1	1	0	1	1	0	B - 1
1	1	1	0	1	1	-A
0	0	1	1	0	0	A AND B
0	1	1	1	0	0	A OR B
X	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1
X	1	0	0	1	0	-1

X means “don’t care”  
(Whether it is zero or one doesn’t affect the result.)